
目的: "电链锯演示"是一个有趣的数字电路演示。从与门输入两个方波,输入与输出波形均可利用示波器进行观察。一个电链锯信号作为干扰从一个端口输入。(课堂上,Agarwal教授等三人一袭黑衣,一边开动电锯一边唱起GIG的歌曲进入教室,合适的服装,合适的音乐,后来教授还开玩笑地要锯开他的手提电脑). 通过电位计调整干扰的强度,能看出数字电路具有抗干扰性。但当电路干扰足够大时,数字门模型或门的输出信号会无效。

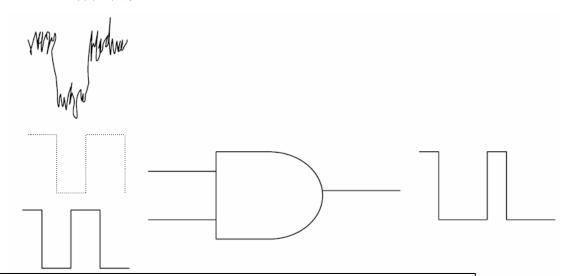- 1. 通过调整 "Coil" 旋钮位置,将FG2的频率从2.5KHZ调到1.2KHZ输入到演示用的"与门",然后再调回2.5KHZ。
- 2. 通过调整 "Aux" 旋钮位置,将FG2的占空比调到50%,同时将从FG3输出的正弦波(Aux旋钮)从16脚输入(辅助端口)。
- 3. 通过调整 "Coil" 旋钮位置,使输入干扰能在屏幕上显示(预先设置,并避免干扰大 到使(与门)失效)。
- 4. 通过调整 "Coil" 旋钮位置,使输入干扰能在屏幕上显示(预先设置并使干扰大到让 (与门)失效)。



说明: 有电锯波干扰的与门输出

同轴电缆: 从FG1的sync (前面板)到FG2 的Ext Trig 外部触发(后面板)。 先按[SHIFT]按键, 然后按[Single]激活外部触(FG2)。

注意:详细见下一页。

## 示波器设置

СН	V/DIV	OFFSET	MODE	FUNC	MATH	VERTICAL	HORIZONTAL
1 on	2	2.03	DC	off			
2 on	5	-10 .44	DC	off			
3 on	2	6.72	DC	off			

注意: 音乐为教授等人真人演示, 而不需要通过 CD 播放器。

4 off				off				
Horizon	ıtal: 200	uS/div	A	.cquisition: AUT(	O AUTO	4		Trigger: CH2
信号发	生器设置	置						电源设置
UNIT	WAVE	AMP	OFFSET	FREQ	+6	+25	-25	OUTPUT
FG1	Square	5	2.5	1 Khz *	5	15	-15	on
FG	2 Squar	e 5	2.5	2 Khz *	Trigge	er:	INT (	see above )!

FG3 正弦波应足够大偏置0~5 KHZ, 振幅应保持在不致使"与门"失效. 调整FG3偏置使FG1 (居中的轨迹) 上的正弦波便于观察, 但是, 不可能让正弦波与脉冲波同步。

<sup>•</sup> FG1和FG1应设置为高阻态

